

# Kortsluiting & Breadboard

(C) Richèl Bilderbeek 

February 5, 2014


## 0.1    Overzicht

1. Wat is kortsluiting?
2. Hoe dit te voorkomen?
3. Hoe werkt een breadboard?

## 0.2 Wat is kortsluiting?




### 0.3 Wat is kortsluiting?

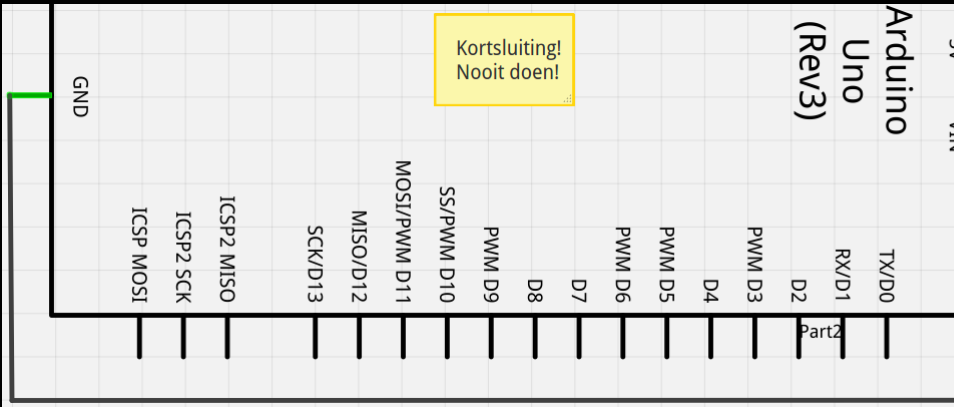


## 0.4 Hoe dit te voorkomen?

- Weerstand van minimaal 270 ohm
- Ander nuttig gebruik van de spanning


## 0.5 Wat is kortsluiting?

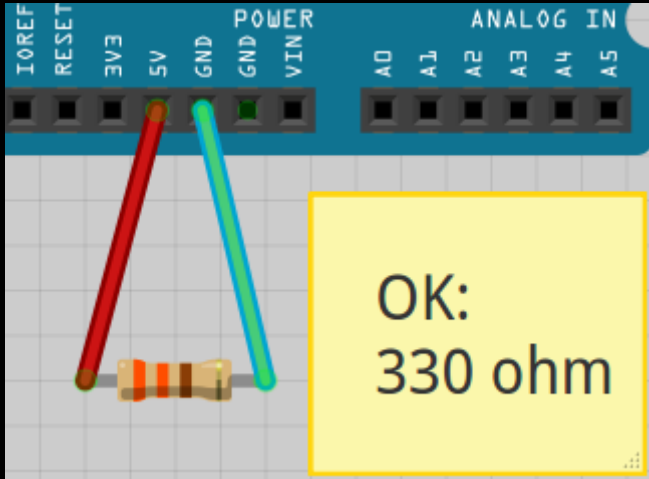

## 0.6 Wat is kortsluiting?

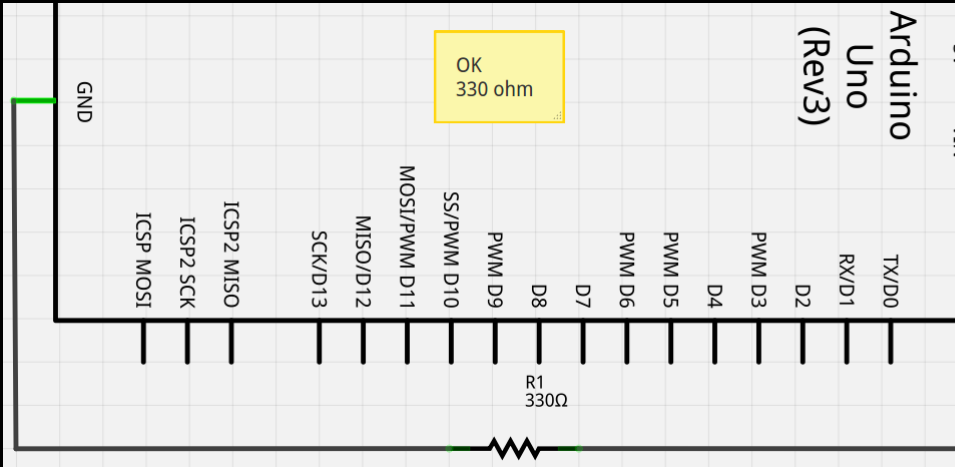

## 0.7 Breadboard

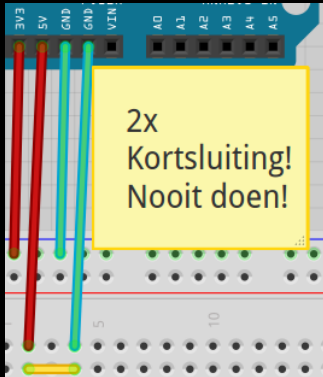



## 0.8 Breadboard

