

Kortsluiting & Breadboard

(C) Richèl Bilderbeek 

February 12, 2014


0.1 Overzicht

1. Wat is kortsluiting?
2. Hoe dit te voorkomen?
3. Hoe werkt een breadboard?

0.2 Wat is kortsluiting?




0.3 Wat is kortsluiting?

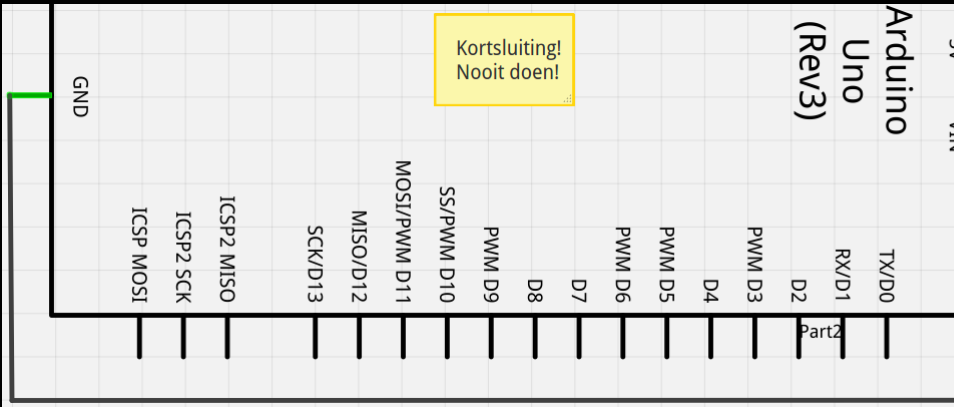


0.4 Hoe dit te voorkomen?

- Weerstand van minimaal 270 ohm
- Ander nuttig gebruik van de spanning


0.5 Wat is kortsluiting?

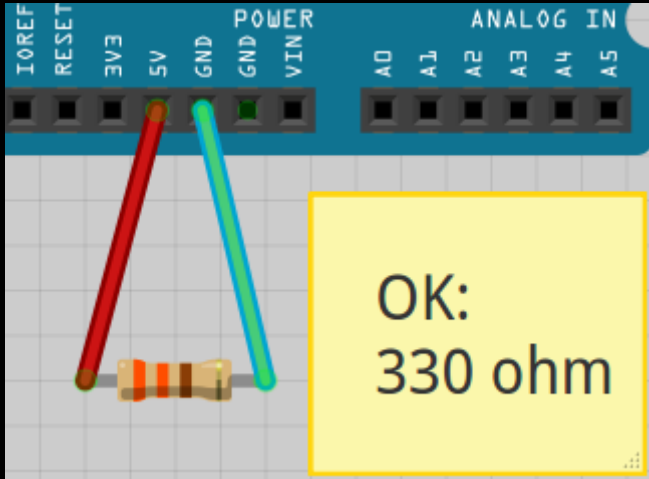

0.6 Wat is kortsluiting?

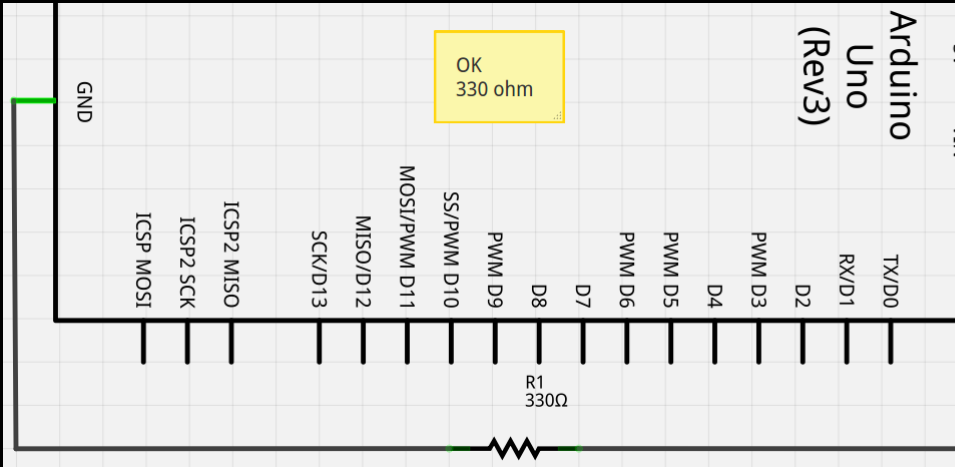

0.7 Breadboard

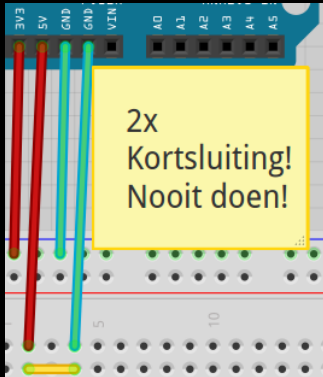

0.8 Breadboard

