Dag 1

(C) Richèl Bilderbeek

February 8, 2014

0.1 Vandaag

- 1. Introduction: introductie
- 2. WhatIsArduino: wat is een Arduino?
- 3. ConnectLed: een LEDje aansluiten
- 4. SwitchLed: een LEDje laten knipperen

Arduino cursus introductie

(C) Richèl Bilderbeek Ex NC SA

January 30, 2014

0.1 Overzicht

- 1. Wie zijn wij?
- 2. Wie zijn jullie? Wat willen julie?
- 3. Wat willen we?
- 4. Hoe doen we dat?

0.2 Wie zijn wij?

- Peter
 - Weet veel van elektronica
 - Werkt veel met Arduino, kent veel Arduino projecten
- Richèl
 - Weet veel van programmeren
 - Weet veel van les geven

0.3 Wie zijn jullie?

- Wie ben jij?
- Wat wil je?

0.4 Vorm cursus

- De vorm van de cursus is vrij
 - Niveau van de uitleg hoger/lager?
 - Uitleg door deelnemers?
 - Wedstrijd?
 - Grote projecten?
- Samen zoeken naar onze favoriete vorm

0.5 Vorm cursus vandaag

- Schoolse traject
 - begint bij de basis
 - stap-voor-stap uitleg, oefening en nabespreking
- Projectgebaseerde traject
 - vrij

0.6 Hoe handelen we?

- Concentreren: we zijn alleen bezig met Arduino
- Uittesten: fouten maken is goed
- Slim: we gedragen ons als Einsteins
- Samen: we proberen het goede voorbeeld te geven en ons best te doen

0.7 Tijdsindeling avond

- introductie
- □ Wat is Arduino?
- □ Ontwerp: LED
- 20:30-21:00 pauze
- □ Bouwen: LED
- 🗹 Programmeren: LED
- □ Ontwerp: schakelbare LED
- □ Bouwen: schakelbare LED
- $\bullet \square$ Programmeren: schakelbare LED

Wat is Arduino?

(C) Richèl Bilderbeek EYNCSA

February 8, 2014


0.1 Overzicht

- 1. Wat weten jullie al?
- 2. Wat is een mindmap?
- 3. Maken mindmap
- 4. Wat is Arduino volgens Richèl
- 5. Conclusie

0.2 Wat weten jullie?

- Wij willen weten wat jullie al weten!
- Hiervoor hebben we een mindmap van jullie nodig


0.3 Wat is een mindmap?

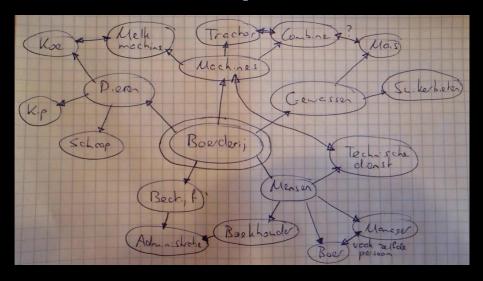


0.4 Maken mindmap

- Opdracht: maak een mindmap met de tekst 'Arduino' in het midden
- Mijn voorbeeld is maar een voorbeeld: alles mag!


0.5 Wat is Arduino volgens Richèl?

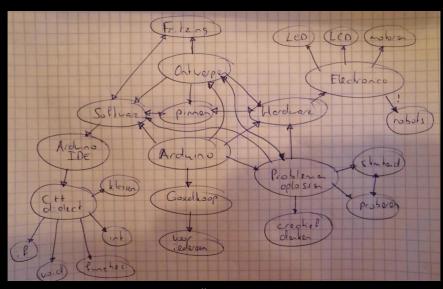

0.6 Wat is Arduino volgens Richèl?

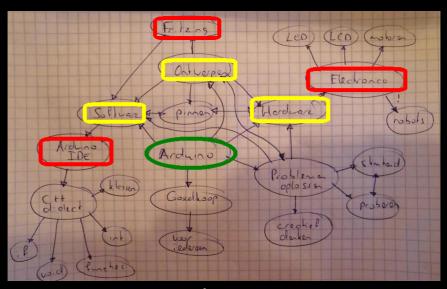


0.7 Elektronica

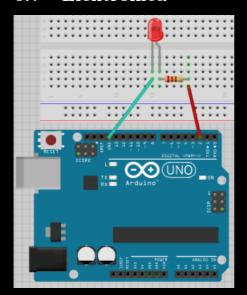

0.8 Software

```
Blink | Arduino 1:1.0.5+dfsg2-1
                                               - + ×
File Edit Sketch Tools Help
  Blink §
const int led = 13;
void setup()
 pinMode(led, OUTPUT);
void loop()
 digitalWrite(led, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(led, LOW);
 delay(1000);
                                Arduino Uno on /dev/ttyACM0
```

0.9 Ontwerpen

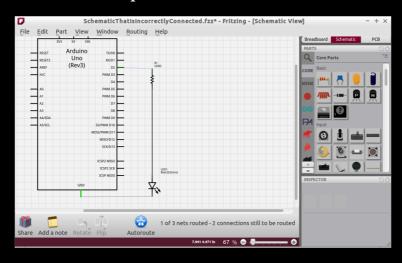

0.10 Conclusie

Wat we doen is divers:

• Ontwerpen: Fritzing

• Bouwen: Elektronica

• Programmeren: Arduino IDE

Wij bouwen dit stap voor stap op

Hoe sluit ik een LED aan?

(C) Richèl Bilderbeek EYNCSA


February 8, 2014

0.1 Overzicht

- 1. Fritzing
- 2. Er is een probleem?
- 3. Wat weten we?
- 4. Er is een probleem?
- 5. Hoe gaan we daar mee om?
- 6. Opdracht: vind dit uit! Noteer in je logboek

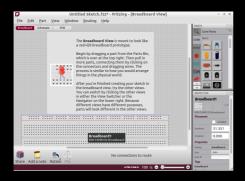0.2 Fritzing

- Vrije software
- Linux, Mac OS X, Windows



0.3 Fritzing installatie

- sudo apt-get install fritzing
- yum install fritzing
- Download van fritzing.org/download

0.4 Opdracht

- Installeer Fritzing
- Bekijk wat Fritzing kan: 'Breadboard view', 'Schematic' en 'PCB'
- Ontwerp: stroomschema van een LED die altijd brandt

Welk probleem kom je tegen?

0.5 Er is een probleem?

Ja: je kunt een LED niet direct op een Arduino aansluiten

- Hoe kun je dat merken?
- Dat gaan we doen!
- Waarom is dat zo?

0.6 Wat weten we?

- 1. Wat is volt?
- 2. Wie weet hoeveel volt een LED gebruikt?
- 3. Wie weet hoeveel volt een Arduino levert?

0.7 Antwoorden

- 1. Volt = de hoeveelheid energie die stroom levert
- 2. Een LED (diffuus, zonder [...]) gebruikt 1,8-2,5 Volt (zie volgende slide)
- 3. Een Arduino levert 3,3 of 5,0 Volt

Wat kun hieraan doen?


0.8 Antwoorden



Wat kun hieraan doen?

0.9 Hoe hoge spanningen tegen te gaan?

• Met een weerstand!

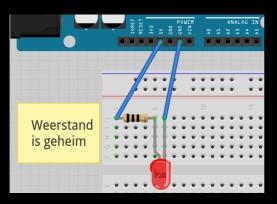


0.10 Welke weerstand?

- Proberen: start met hoge weerstand en ga omlaag
- Berekenen



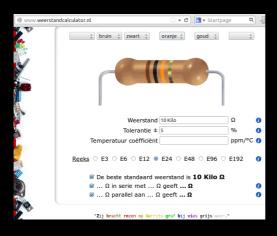0.11 Welke weerstand?

• Zij Bracht ROzen Op GErrits GRaf Bij Vies GRIJS Weer



0.12 Bouwen!

- Wat gebeurt er als je de LED omdraait?
- Welke problemen loop je tegen aan?

0.13 Geniet

- Wat zijn logische volgende stappen?
- Welke problemen loop je tegen aan?

Hoe schakel ik een LED?

(C) Richèl Bilderbeek

February 8, 2014

0.1 Overzicht


- 1. Doel
- 2. Hoe ontwerpen?
- 3. Arduino IDE
- 4. Bouwen!

0.2 Doel


Een machine maken die een LED na een seconde aan doet, en deze een seconde later weer uit doet

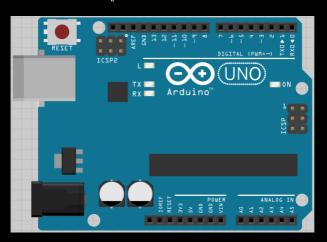0.3 Hoe ontwerpen?

• Waar denk je dat de Arduino dit mee kan?



0.4 Ontwerp

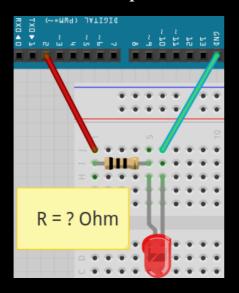

0.5 En nu?

- Programmeren!

Arduino IDE 0.6



0.7 Arduino IDE installatie

- sudo apt-get install arduino
- yum install arduino
- Download van http://arduino.cc/en/main/software

0.8 Opdracht

- Installeer Arduino IDE
- Bekijk wat de Arduino IDE kan: de voorbeelden, het uploaden1
- Ontwerp: stroomschema van een LED die knippert
- Programmeer: vind de code van een LED die knippert
- Bouw, test, noteer

Dag 1 Oefeningen

(C) Richèl Bilderbeek

February 8, 2014

0.1 Overzicht

- 1. Installeer Fritzing
- 2. Ontwerp in Fritzing
- 3. Installeer Arduino IDE
- 4. Programmeer een knipperende LED

0.2 Fritzing installatie

- sudo apt-get install fritzing
- yum install fritzing
- Download van fritzing.org/download

0.3 Ontwerp in Fritzing

- Installeer Fritzing
- Bekijk wat Fritzing kan: 'Breadboard view', 'Schematic' en 'PCB'
- Ontwerp: stroomschema van een LED die altijd brandt
- Bouw, test, noteer

0.4 Arduino IDE installatie

- sudo apt-get install arduino
- yum install arduino
- Download van http://arduino.cc/en/main/software

0.5 Programmeer een knipperende LED

- Installeer Arduino IDE
- Bekijk wat de Arduino IDE kan: de voorbeelden, het uploaden1
- Ontwerp: stroomschema van een LED die knippert
- Programmeer: vind de code van een LED die knippert
- Bouw, test, noteer

Dag 2

(C) Richèl Bilderbeek

February 8, 2014

0.1 Vandaag

- 1. shortCircuit: kortsluiting & breadboard
- 2. analogRead: belangrijk basisschakelingen met weerstandjes
- 3. readInput: nog een belangrijke basisschakeling met een drukknop
- 4. Per groepje: solderen bij Tonnie & bouwen met sensoren en motortje
- 5. Einddoel: een zo ingewikkeld mogelijke machine bouwen

Kortsluiting & Breadboard

(C) Richèl Bilderbeek

February 8, 2014


0.1 Overzicht

- 1. Wat is kortsluiting?
- 2. Hoe dit te voorkomen?
- 3. Hoe werkt een breadboard?

0.2 Wat is kortsluiting?




0.3 Wat is kortsluiting?

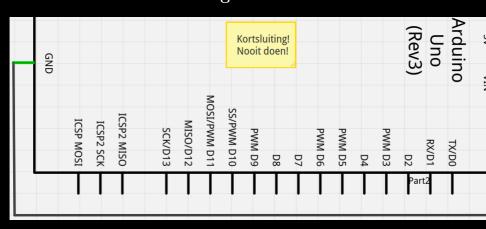


0.4 Hoe dit te voorkomen?

- Weerstand van minimaal 270 ohm
- Ander nuttig gebruik van de spanning

0.5 Wat is kortsluiting?

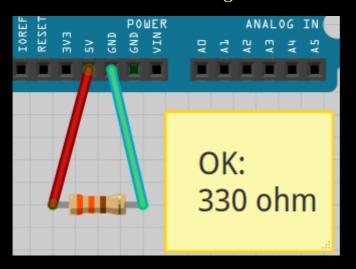

0.6 Wat is kortsluiting?

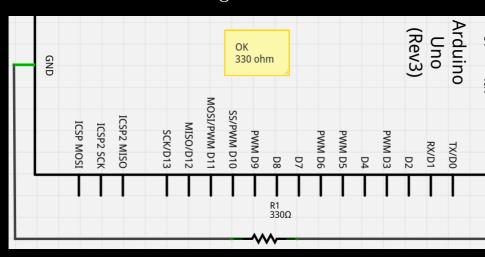

0.7 Breadboard



0.8 Breadboard



analogRead

(C) Richèl Bilderbeek

February 8, 2014


0.1 Overzicht

- 1. Doel
- 2. Opdracht
- 3. Meten
- 4. Opschrijven


0.2 Doel

- Spanning meten met Arduino: analogRead
- Basisschakelingen herkennen
- Bouwen van minstens vijf schakelingen
- Dit niet kennen = domme fouten gaan maken: drukknop, sensor, etcetera


0.3 Opdracht

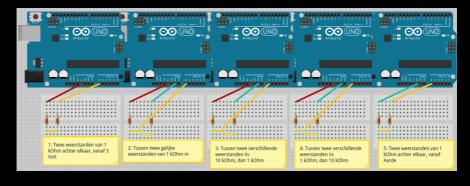

0.4 Opdracht

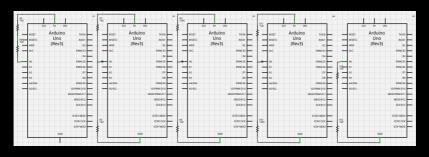


0.5 Programma

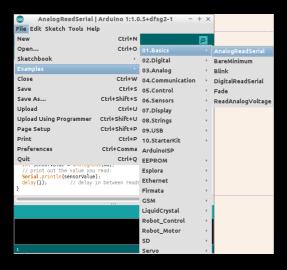

0.6 Programma



0.7 Bekijken

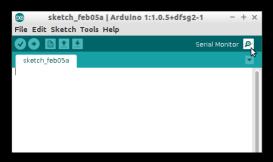

0.8 Opschrijven

- Welke waarden meet je bij elk van de vijf schakelingen?
- Kun je voorspellingen maken? Maak gerust nieuwe schakelingen!
- Noteer! Deze schakelingen zul je vaak gaan bekijken!

Hoe lees ik input?

(C) Richèl Bilderbeek

February 8, 2014

0.1 Overzicht

- 1. Doel
- 2. Vraag
- 3. Naief & experiment
- 4. Zo werkt het
- 5. Slim & experiment


0.2 Doel

- Kunnen reageren op een drukknop
- Een nieuwe basisschakelingen leren
- Dit niet kennen = domme fouten gaan maken

0.3 Vraag

- Bouw een machine die kan reageren op een drukknop
- Gebruik je kennis van 'analogRead'
- ... dit gaat echter anders dan verwacht!

0.4 Ontwerp: naief

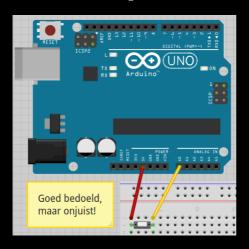

0.5 Opdracht

- Bouw dit!
- Wat voorspel je?
- Gebruik weer programma 'Examples | Basics | AnalogReadSerial'
- Wat meet je als de schakelaar wel/niet ingedrukt is?
- Noteer! Dit onverwachte gedrag zal je vaker tegenkomen!
- (tijd over: probeer de schakeling te laten werken)

0.6 Doen...

• Volgende slide de oplossing...

0.7 Waarom onjuist?


- Als de drukknop open is, is de spanning op de input onbepaalt: dit kan elke waarde tussen nul en vijf Volt zijn!
- Dit wordt een zwevende input genoemd
- Hoe dit op te lossen?




0.8 Ontwerp: oplossing

- Verbind de input via een weerstand met de Aarde
- Hierdoor kan restspanning wegvloeien tot nul Volt
- Dit wordt een pull-down weerstand genoemd

0.9 Ontwerp: oplossing

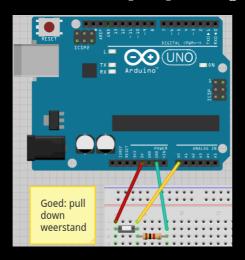

0.10 Ontwerp: oplossing

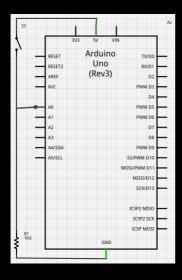

0.11 Opdracht

- Bouw dit!
- Wat voorspel je?
- Gebruik weer programma 'Examples | Basics | AnalogReadSerial'
- Wat meet je als de schakelaar wel/niet ingedrukt is?
- (tijd over: gebruik analogWrite naar een LEDje)

Dag 2 Oefeningen


(C) Richèl Bilderbeek

February 8, 2014


0.1 Overzicht

- 1. De vijf basisschakelingen
- 2. De drukknop


0.2 Basisschakelingen

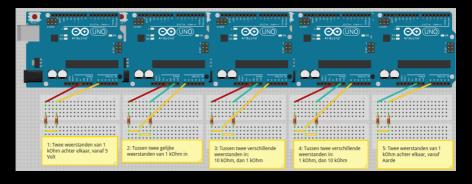

0.3 Basisschakelingen

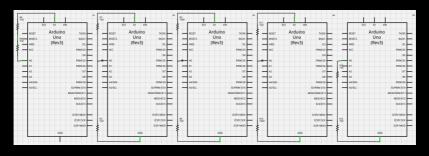


0.4 Programma

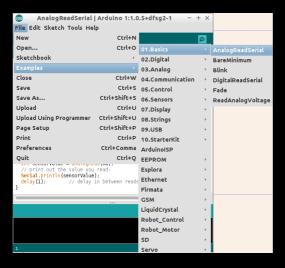

0.5 De Vijf Basisschakelingen

- Gebruik het programma: 'Examples | 01. Basics | AnalogReadSerial'
- Bouw omstebeurt de vijf basisschakelingen
- Welke waarden meet je bij elk van de vijf schakelingen?
- Noteer! Deze schakelingen zul je vaak gaan bekijken!

0.6 De Drukknop: naief ontwerp

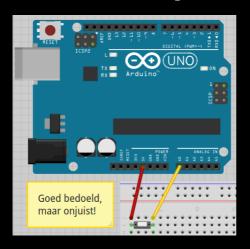

0.7 De Drukknop

- Bouw dit!
- Wat voorspel je?
- Gebruik weer programma 'Examples | Basics | AnalogReadSerial'
- Wat meet je als de schakelaar wel/niet ingedrukt is?
- Noteer! Dit onverwachte gedrag zal je vaker tegenkomen!
- Daarna: krijg de schakeling juist werkend

Dag 3

(C) Richèl Bilderbeek

February 8, 2014

Hoe lees ik een sensor?

(C) Richèl Bilderbeek

February 8, 2014

0.1 Overzicht

- 1. Doel
- 2. Vraag
- 3. Naief & experiment
- 4. Zo werkt het
- 5. Slim & experiment

0.2 Doel

- Zelf uitvinden hoe een lichtsensor werkt
- Experiment: ontwerpen, bouwen, meten, noteren

0.3 Waar in Fritzing?



0.4 Opdracht

- Weet: een lichtsensor krijgt een andere weerstand bij meer/minder licht
- Weerstanden kennen we!
- Ontwerp een (of meer) schakeling(en) in Fritzing die bij meer/minder licht een andere waarde meet
- Bouw de schakeling, programmeer, meet de waarden, noteer!
- (tijd over: meet alleen de waarde als er op een drukknop wordt gedrukt, gebruik 'if' in je code)

0.5 Doen!

0.6 Conclusie

- Waar liep je tegen aan?
- Hoe reageert een lichtsensor?

Hoe stuur ik een zonnemotor?

(C) Richèl Bilderbeek EY NG SA

February 8, 2014

0.1 Overzicht

1. Doel

0.2 Doel

• Zelf uitvinden hoe een zonnemotor werkt

0.3 Waar in Fritzing?

• Niet

0.4 Opdracht

- Weet: een zonnemotor werkt op maximaal 5 Volt
- Gebruik de code van 'Examples | Analog | Fading' met analog-Write erin
- Ontwerp een (of meer) schakeling(en) in Fritzing om de zonnemotor aan te sturen
- Bouw de schakeling, programmeer, bekijk, noteer

0.5 Doen!

0.6 Conclusie

- Waar liep je tegen aan?
- Hoe reageert een lichtsensor?

Dag 4

(C) Richèl Bilderbeek

February 8, 2014

Arduino & werkwijze


(C) Richèl Bilderbeek

February 8, 2014

0.1 Overzicht

- 1. Waarom een werkwijze?
- 2. Welke werkwijze?

0.2 Hoezo?

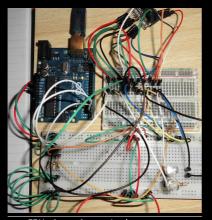


Hij doet het niet!


0.3 'Hij doet het niet'

- Wat is je stroomschema?
- Wat is je programma?
- Wat had je verwacht? Wat zie je gebeuren?

0.4 Stroomschema

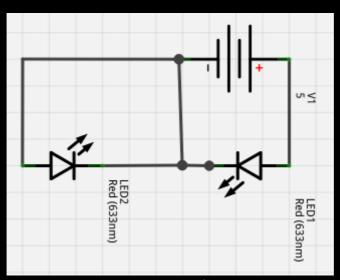

0.5 Stroomschema

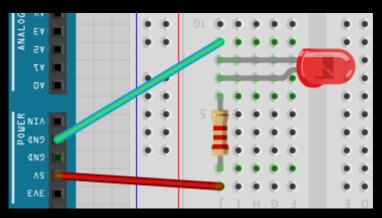

0.6 Wat is je programma?

```
void setup()
  setPinMode(2,OUTPUT);
void loop()
  int x = 0;
  if (x == 10)
    digital Write (2, HIGH);
 ++x;
```

0.7 Wat is je programma?

```
int led = 13;
void setup()
  pinMode(led , OUTPUT);
void loop()
  digital Write (led, HIGH);
  delay (1000);
  digital Write (led, LOW);
  delay (1000);
```

0.8 Wat had je verwacht? Wat zie je gebeuren?

- 'Dat er dingen gebeurden'
- 'Dat als ik op de knop druk, er een lampje elke second aan en uit gaat, de pieper gaat piepen met afwisselend elke twee seconde een hoge en een lage toon, het LCD scherm met een snelheid van een letter per seconde als een lichtkrantje het Wilhelmus toont ... camera ... robotarmen ... koude kernfusie
- 'dat het LEDje om de seconde aan en uit gaat'
- [andere citaten van vage verwachtingen]

0.9 Wat had je verwacht? Wat zie je gebeuren?

- 'als ik de drukknop indruk, dat dit bij de Arduino binnenkomt'
- 'dat er elke seconde afwisselend wel en geen spanning op het LEDje staat'
- Dit zijn verwachtingen die wijzen richting de oplossing
- Elke verwachting omvat een aanname, die blijkbaar onjuist is gebleken

0.10 Werkwijze

- Ontwerp precies
 - maak een stroomschema
- Werk precies:
 - sluit het stroomschema juist aan
 - laat het stroomschema met de software overeenkomen
- Denk precies
 - bedenk wat je verwacht
 - bedenk wat je aanneemt
- Als je dit doet, kun je alles