# Dag 1



February 5, 2014

# 0.2 Wie zijn wij?

- Peter
  - Weet veel van elektronica
  - Werkt veel met Arduino, kent veel Arduino projecten
- Richèl
  - Weet veel van programmeren
  - Weet veel van les geven

# 0.1 Vandaag

- 1. Introduction: introductie
- 2. WhatIsArduino: wat is een Arduino?
- 3. ConnectLed: een LEDje aansluiten
- 4. SwitchLed: een LEDje laten knipperen

1

# 0.3 Wie zijn jullie?

- Wie ben jij?
- Wat wil je?

Arduino cursus introductie



January 30, 2014

#### 0.4 Vorm cursus

- De vorm van de cursus is vrij
  - Niveau van de uitleg hoger/lager?
  - Uitleg door deelnemers?
  - Wedstrijd?
  - Grote projecten?
- Samen zoeken naar onze favoriete vorm

#### 0.1 Overzicht

- 1. Wie zijn wij?
- 2. Wie zijn jullie? Wat willen julie?
- 3. Wat willen we?
- 4. Hoe doen we dat?

1

# 0.5 Vorm cursus vandaag

- Schoolse traject
  - begint bij de basis
  - stap-voor-stap uitleg, oefening en nabespreking
- Projectgebaseerde traject
  - vrij

#### 0.6 Hoe handelen we?

- Concentreren: we zijn alleen bezig met Arduino
- Uittesten: fouten maken is goed
- Slim: we gedragen ons als Einsteins
- Samen: we proberen het goede voorbeeld te geven en ons best te doen

6

# 0.2 Wat weten jullie?


- Wij willen weten wat jullie al weten!
- Hiervoor hebben we een mindmap van jullie nodig

# 0.7 Tijdsindeling avond

- introductie
- □ Wat is Arduino?
- $\bullet \square$  Ontwerp: LED
- 20:30-21:00 pauze
- □ Bouwen: LED
- 🗹 Programmeren: LED
- $\bullet \square$  Ontwerp: schakelbare LED
- □ Bouwen: schakelbare LED
- □ Programmeren: schakelbare LED

7

# 0.3 Wat is een mindmap?

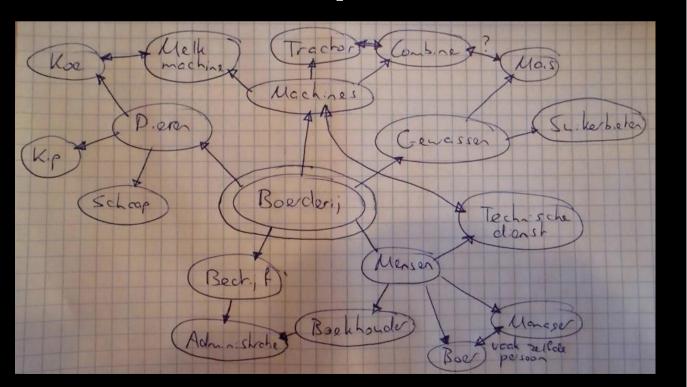

Wat is Arduino?



February 5, 2014

### 0.4 Maken mindmap


- Opdracht: maak een mindmap met de tekst 'Arduino' in het midden
- Mijn voorbeeld is maar een voorbeeld: alles mag!

# 0.1 Overzicht


- 1. Wat weten jullie al?
- 2. Wat is een mindmap?
- 3. Maken mindmap
- 4. Wat is Arduino volgens Richèl
- 5. Conclusie

1

# 0.5 Wat is Arduino volgens Richèl?

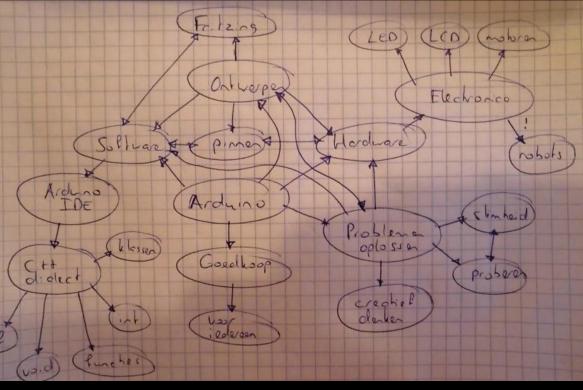

# 0.6 Wat is Arduino volgens Richèl?

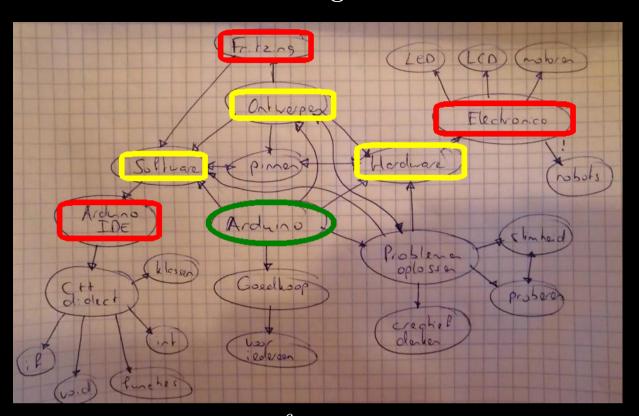


### 0.10 Conclusie

Wat we doen is divers:

- Ontwerpen: Fritzing
- Bouwen: Elektronica
- Programmeren: Arduino IDE

Wij bouwen dit stap voor stap op

### 0.7 Elektronica

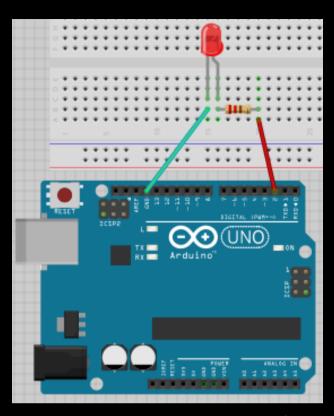


Hoe sluit ik een LED aan?



February 5, 2014

### 0.8 Software

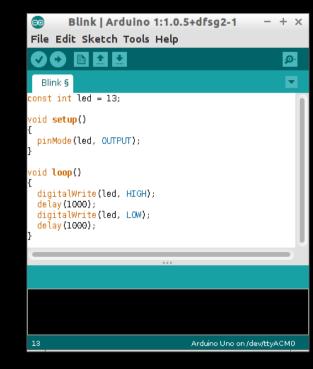


8

#### 0.1 Overzicht

- 1. Fritzing
- 2. Er is een probleem?
- 3. Wat weten we?
- 4. Er is een probleem?
- 5. Hoe gaan we daar mee om?
- 6. Opdracht: vind dit uit! Noteer in je logboek


### 0.9 Ontwerpen

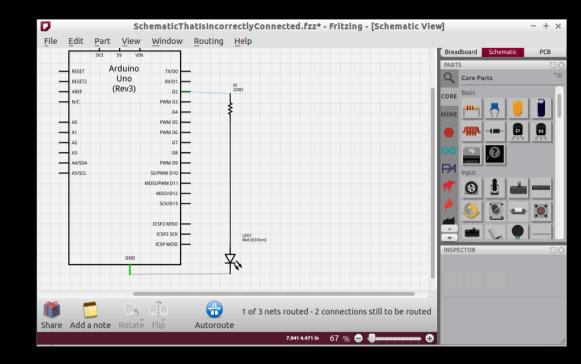

9
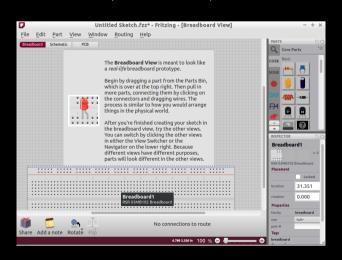
### 0.2 Fritzing

- Vrije software
- Linux, Mac OS X, Windows



# 0.3 Fritzing installatie

- sudo apt-get install fritzing
- yum install fritzing
- Download van fritzing.org/download

3

#### 0.7 Antwoorden

- 1. Volt = de hoeveelheid energie die stroom levert
- 2. Een LED (diffuus, zonder [...]) gebruikt 1,8-2,5 Volt (zie volgende slide)
- 3. Een Arduino levert 3,3 of 5,0 Volt

Wat kun hieraan doen?

#### 0.4 Opdracht

- Installeer Fritzing
- Bekijk wat Fritzing kan: 'Breadboard view', 'Schematic' en 'PCB'
- Ontwerp: stroomschema van een LED die altijd brandt

Welk probleem kom je tegen?

:

### 0.8 Antwoorden



Wat kun hieraan doen?

# 0.5 Er is een probleem?


Ja: je kunt een LED niet direct op een Arduino aansluiten

- Hoe kun je dat merken?
- Dat gaan we doen!
- Waarom is dat zo?

)

### 0.9 Hoe hoge spanningen tegen te gaan?

• Met een weerstand!

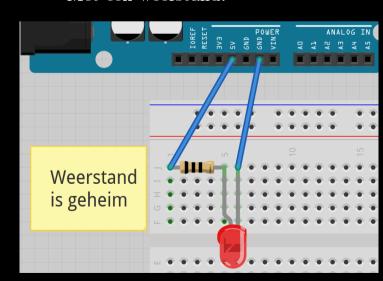


#### 0.6 Wat weten we?

- 1. Wat is volt?
- 2. Wie weet hoeveel volt een LED gebruikt?
- 3. Wie weet hoeveel volt een Arduino levert?

6

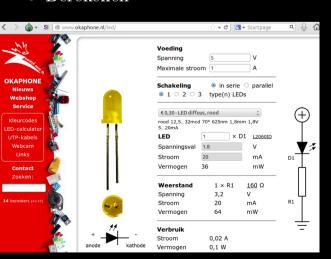
#### 0.10 Welke weerstand?

- Proberen: start met hoge weerstand en ga omlaag
- Berekenen


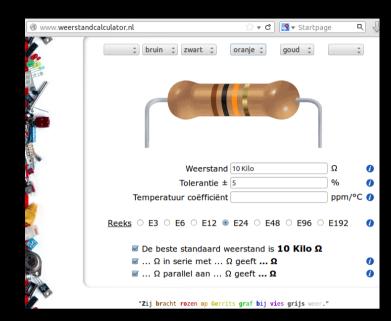
### 0.11 Welke weerstand?

• Zij Bracht ROzen Op GErrits GRaf Bij Vies GRIJS Weer



11

#### 0.1 Overzicht

- 1. Doel
- 2. Hoe ontwerpen?
- 3. Arduino IDE
- 4. Bouwen!

#### 0.12 Bouwen!

- Wat gebeurt er als je de LED omdraait?
- Welke problemen loop je tegen aan?

2

#### 0.2 Doel

Een machine maken die een LED na een seconde aan doet, en deze een seconde later weer uit doet

### 0.13 Geniet

- Wat zijn logische volgende stappen?
- Welke problemen loop je tegen aan?

Hoe schakel ik een LED?




February 5, 2014


# 0.3 Hoe ontwerpen?

• Waar denk je dat de Arduino dit mee kan?

13

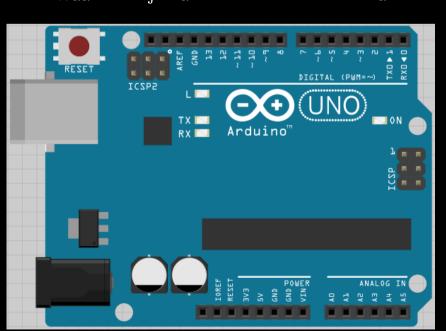

# 0.4 Ontwerp

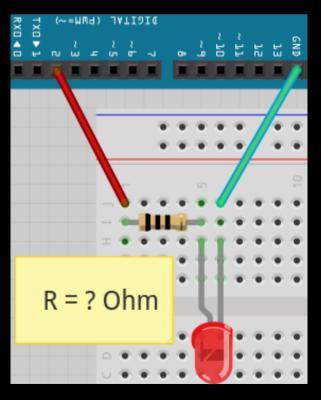

2

#### 0.5 En nu?

- Programmeren!
- Met Arduino IDE ('Integrated Development Environment' ≈ 'Programmeeromgeving')


5

Dag 2

(C) Richèl Bilderbeek

February 5, 2014

### 0.6 Arduino IDE

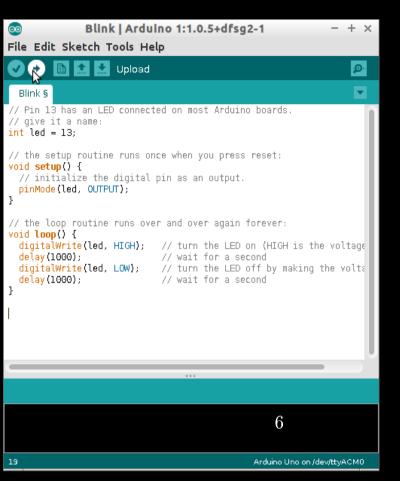

### 0.1 Vandaag

- 1. shortCircuit: kortsluiting & breadboard
- 2. analogRead: belangrijk basisschakelingen met weerstandjes
- 3. readInput: nog een belangrijke basisschakeling met een drukknop
- 4. Per groepje: solderen bij Tonnie & bouwen met sensoren en motortje
- 5. Einddoel: een zo ingewikkeld mogelijke machine bouwen

#### 0.7 Arduino IDE installatie

- sudo apt-get install arduino
- yum install arduino
- Download van http://arduino.cc/en/main/software

7

Kortsluiting & Breadboard



February 5, 2014

0.8 Opdracht

- Installeer Arduino IDE
- Bekijk wat de Arduino IDE kan: de voorbeelden, het uploaden
- Ontwerp: stroomschema van een LED die knippert
- Programmeer: vind de code van een LED die knippert
- Bouwen!

8


#### 0.1 Overzicht

- 1. Wat is kortsluiting?
- 2. Hoe dit te voorkomen?
- 3. Hoe werkt een breadboard?

# 0.2 Wat is kortsluiting?



0.3 Wat is kortsluiting?

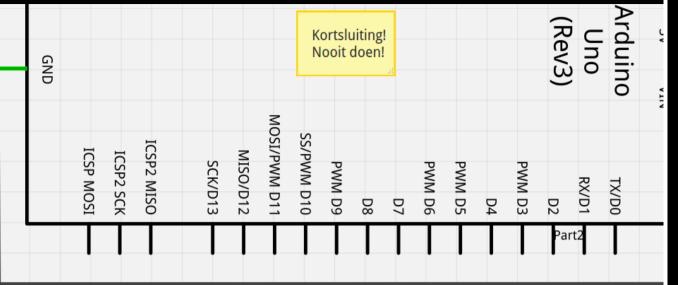


0.4 Hoe dit te voorkomen?

- Weerstand van minimaal 270 ohm
- Ander nuttig gebruik van de spanning


3

4

# 0.6 Wat is kortsluiting?

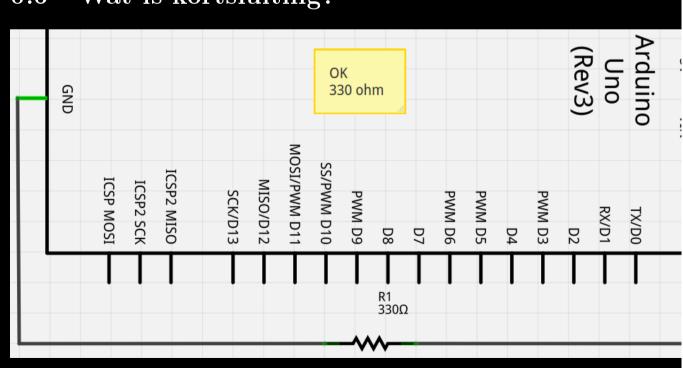


0.7 Breadboard

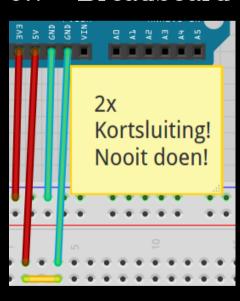

0.8 Breadboard



0.5 Wat is kortsluiting?

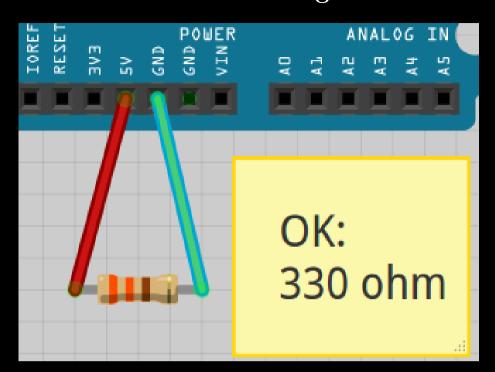

analogRead




February 5, 2014

### 0.1 Overzicht

- 1. Doel
- 2. Opdracht
- 3. Meten
- 4. Opschrijven

1


# 0.5 Programma

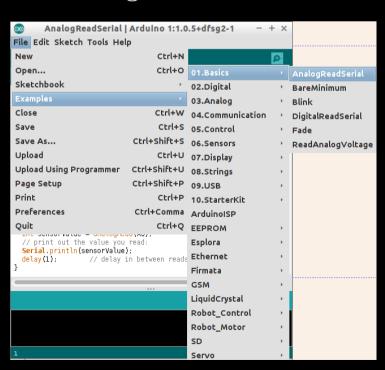


#### 0.2 Doel

- Spanning meten met Arduino: analogRead
- Basisschakelingen herkennen
- Bouwen van minstens vijf schakelingen
- Dit niet kennen = domme fouten gaan maken: drukknop, sensor, etcetera


### 0.6 Programma

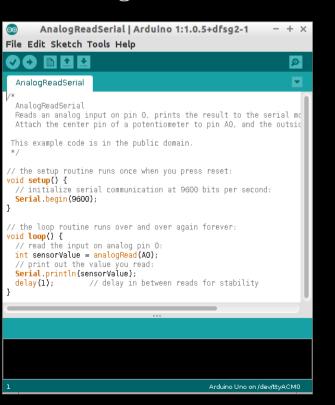


# 0.3 Opdracht

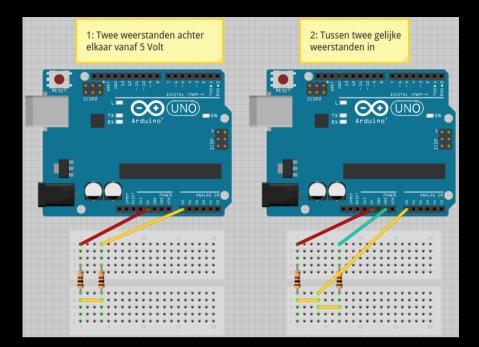

# 0.7 Bekijken

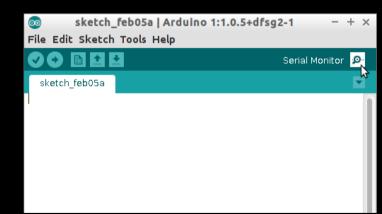

# 0.4 Opdracht

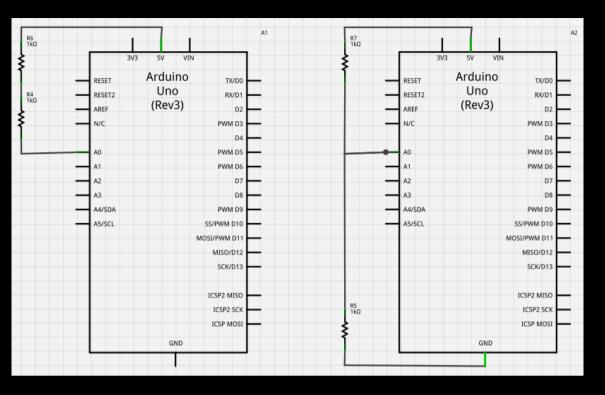

4

# 0.8 Opschrijven


- Welke waarden meet je bij elk van de vijf schakelingen?
- Kun je voorspellingen maken? Maak gerust nieuwe schakelingen!
- Noteer! Deze schakelingen zul je vaak gaan bekijken!

# Hoe lees ik input?



February 5, 2014

# 0.4 Ontwerp: naief

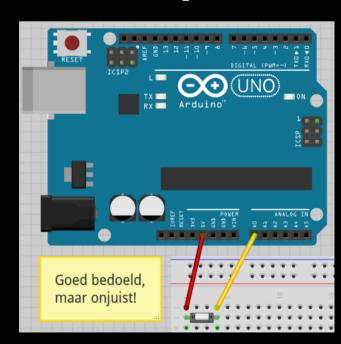

#### 0.1 Overzicht

- 1. Doel
- 2. Vraag
- 3. Naief & experiment
- 4. Zo werkt het
- 5. Slim & experiment

### 0.5 Opdracht

- Bouw dit!
- Wat voorspel je?
- Gebruik weer programma 'Examples | Basics | AnalogReadSerial'
- Wat meet je als de schakelaar wel/niet ingedrukt is?
- (tijd over: probeer de schakeling te laten werken)

#### 0.2 Doel

- Kunnen reageren op een drukknop
- Een nieuwe basisschakelingen leren
- Dit niet kennen = domme fouten gaan maken

#### 0.6 Doen...

• Volgende slide de oplossing...

### 0.3 Vraag

- Bouw een machine die kan reageren op een drukknop
- Gebruik je kennis van 'analogRead'
- ... dit gaat echter anders dan verwacht!

3

### 0.7 Waarom onjuist?

- Als de drukknop open is, is de spanning op de input onbepaalt: dit kan elke waarde tussen nul en vijf Volt zijn!
- Dit wordt een zwevende input genoemd
- Hoe dit op te lossen?



# 0.8 Ontwerp: oplossing

- Verbind de input via een weerstand met de Aarde
- Hierdoor kan restspanning wegvloeien tot nul Volt
- Dit wordt een pull-down weerstand genoemd


8

Hoe lees ik een sensor?

(C) Richèl Bilderbeek

February 5, 2014


# 0.9 Ontwerp: oplossing

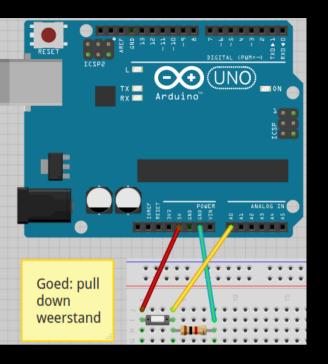

#### 0.1 Overzicht

- 1. Doel
- 2. Vraag
- 3. Naief & experiment
- 4. Zo werkt het
- 5. Slim & experiment

# 0.10 Ontwerp: oplossing

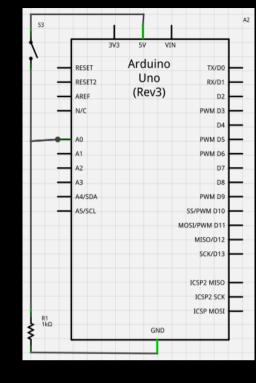

0

#### 0.2 Doel


- Zelf uitvinden hoe een lichtsensor werkt
- Experiment: ontwerpen, bouwen, meten, noteren

# 0.11 Opdracht

- Bouw dit!
- Wat voorspel je?
- Gebruik weer programma 'Examples | Basics | AnalogReadSerial'
- Wat meet je als de schakelaar wel/niet ingedrukt is?
- (tijd over: gebruik analogWrite naar een LEDje)

11

# 0.3 Waar in Fritzing?

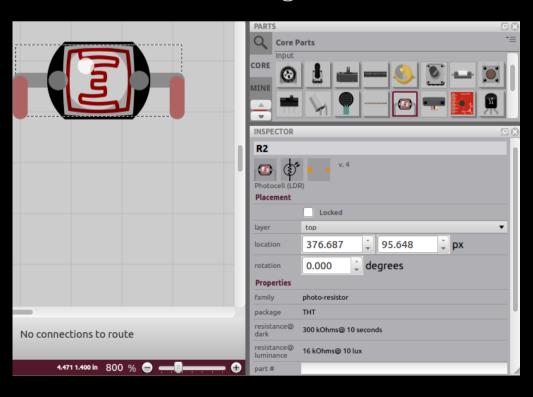

### 0.4 Opdracht

- Weet: een lichtsensor krijgt een andere weerstand bij meer/minder licht
- Weerstanden kennen we!
- Ontwerp een (of meer) schakeling(en) in Fritzing die bij meer/minder licht een andere waarde meet
- Bouw de schakeling, programmeer, meet de waarden, noteer!
- (tijd over: meet alleen de waarde als er op een drukknop wordt gedrukt, gebruik 'if' in je code)

4

#### 0.1 Overzicht

1. Doel

#### 0.5 Doen!

ó

#### 0.2 Doel

• Zelf uitvinden hoe een zonnemotor werkt

#### 0.6 Conclusie

- Waar liep je tegen aan?
- Hoe reageert een lichtsensor?

6

# 0.3 Waar in Fritzing?

• Niet

Hoe stuur ik een zonnemotor?



February 5, 2014

# 0.4 Opdracht

- Weet: een zonnemotor werkt op maximaal 5 Volt
- Gebruik de code van 'Examples | Analog | Fading' met analog-Write erin
- Ontwerp een (of meer) schakeling(en) in Fritzing om de zonnemotor aan te sturen
- Bouw de schakeling, programmeer, bekijk, noteer

0.5 Doen!

0.6 Conclusie

• Waar liep je tegen aan?

• Hoe reageert een lichtsensor?

5

Arduino & werkwijze

(C) Richèl Bilderbeek

February 5, 2014

6


0.1 Overzicht

1. Waarom een werkwijze?

2. Welke werkwijze?

0

0.2 Hoezo?

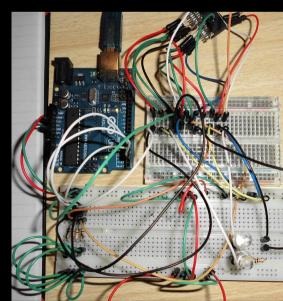

Hij doet het niet!

Dag 4

(C) Richèl Bilderbeek

February 5, 2014

0.3 'Hij doet het niet'

• Wat is je stroomschema?

• Wat is je programma?

• Wat had je verwacht? Wat zie je gebeuren?


2

Dag 3

(C) Richèl Bilderbeek

February 5, 2014


#### 0.4 Stroomschema

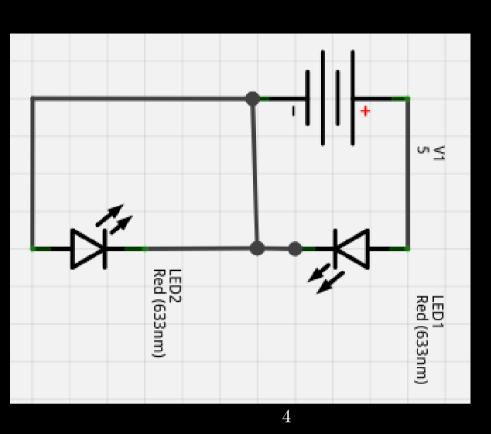

### 0.8 Wat had je verwacht? Wat zie je gebeuren?

- 'Dat er dingen gebeurden'
- 'Dat als ik op de knop druk, er een lampje elke second aan en uit gaat, de pieper gaat piepen met afwisselend elke twee seconde een hoge en een lage toon, het LCD scherm met een snelheid van een letter per seconde als een lichtkrantje het Wilhelmus toont ... camera ... robotarmen ... koude kernfusie
- 'dat het LEDje om de seconde aan en uit gaat'
- [andere citaten van vage verwachtingen]

#### 0.5 Stroomschema

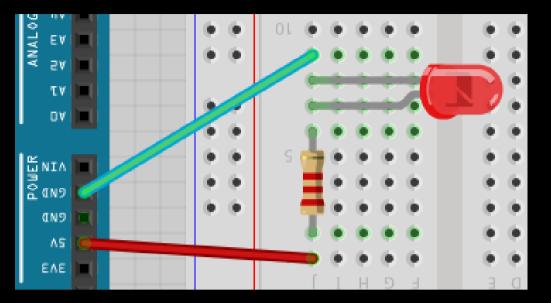

#### 0.9 Wat had je verwacht? Wat zie je gebeuren?

- 'als ik de drukknop indruk, dat dit bij de Arduino binnenkomt'
- 'dat er elke seconde afwisselend wel en geen spanning op het LEDje staat'
- Dit zijn verwachtingen die wijzen richting de oplossing
- Elke verwachting omvat een aanname, die blijkbaar onjuist is gebleken

### 0.6 Wat is je programma?

```
void setup()
{
   setPinMode(2,OUTPUT);
}

void loop()
{
   int x = 0;
   if (x == 10)
   {
      digitalWrite(2,HIGH);
   }
   ++x;
}
```

6

#### 0.10 Werkwijze

- Ontwerp precies
  - maak een stroomschema
- Werk precies:
  - sluit het stroomschema juist aan
  - laat het stroomschema met de software overeenkomen
- Denk precies
  - bedenk wat je verwacht
  - bedenk wat je aanneemt
- Als je dit doet, kun je alles

# 0.7 Wat is je programma?

```
int led = 13;
void setup()
{
   pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop()
{
   digitalWrite(led, HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(led, LOW);
   delay(1000);
}
```